

Arbeitsblatt: Wie leuchtet eine Lampe?

Thema	Strom und Magnete
Leitfrage	Welche Verbindungen braucht eine Lampe?

1. Vermutung

Ich vermute, dass ...

2. Versuch vorbereiten

Material: Batterie, Lampe mit Fassung, zwei Kabel, Schalter

- ☐ Schaltung zunächst offen aufbauen
- ☐ Verbindungen prüfen
- ☐ Schalter schließen
- ☐ Schaltung als Bild oder Schaltplan festhalten

3. Beobachtung

Das habe ich gesehen, gemessen oder verglichen:

4. Erklärung

Erkläre deine Beobachtung mit Fachwörtern. Nutze Bilder, Pfeile oder kurze Sätze.

Meine Erklärung:

5. Sicherung

Baue daraus einen eigenen Merksatz:

Merksatz: Elektrischer Strom fließt nur in einem geschlossenen Stromkreis.

6. Mini-Transfer

Ein Beispiel aus dem Alltag, bei dem das Thema wichtig ist:

Name: _____ Datum: _____