

Arbeitsblatt: Einstieg: Strom, Spannung und Widerstand

Du sicherst die Grundideen eines einfachen Stromkreises.

Name: _____

Datum: _____

Das sicherst du heute

- a) Ich erkenne geschlossene und unterbrochene Stromkreise.
- b) Ich ordne Bauteile und Schaltzeichen zu.
- c) Ich beschreibe Strom, Spannung und Widerstand in Alltagssprache.

Einfacher Stromkreis

- a) Zeichne Batterie, Schalter und Lampe als einfachen Stromkreis.
- b) Markiere, wann die Lampe leuchtet.
- c) Erkläre, warum ein offener Schalter die Lampe ausschaltet.

Begriffe zuordnen

Ordne zu: Spannung - Antrieb, Stromstärke - Ladungsfluss, Widerstand - Hemmung, Lampe - Energiewandler.
Schreibe zu jedem Begriff einen Satz.

Sicher arbeiten

Formuliere zwei Sicherheitsregeln für Schülerexperimente mit elektrischen Schaltungen.

Zum Abschluss

Formuliere einen Merksatz in eigenen Worten. Nutze mindestens zwei Fachbegriffe aus dem Lernpfad.
