

Arbeitsblatt: Reihen- und Parallelschaltungen

Du sicherst Messregeln und Unterschiede zwischen Reihen- und Parallelschaltung.

Name: _____

Datum: _____

Das sicherst du heute

- a) Ich vergleiche Reihen- und Parallelschaltungen.
- b) Ich beschreibe Stromstärke und Spannung in beiden Schaltungen.
- c) Ich deute Alltagsbeispiele wie Lichterketten.

Merkkasten

Reihenschaltung: gleiche Stromstärke durch alle Bauteile.

Parallelschaltung: gleiche Spannung an den Zweigen.

Schaltungen vergleichen

- a) Zeichne zwei Lampen in Reihe.
- b) Zeichne dieselben zwei Lampen parallel.
- c) Beschreibe, was passiert, wenn eine Lampe entfernt wird.

Messwerte ordnen

Ergänze eine Tabelle mit den Spalten: Schaltung, Helligkeit, Stromstärke, Spannung, Ausfall einer Lampe.

Alltag

Erkläre, warum Haushaltsgeräte nicht in Reihe geschaltet werden sollten.

Zum Abschluss

Formuliere einen Merksatz in eigenen Worten. Nutze mindestens zwei Fachbegriffe aus dem Lernpfad.
